

# EE236 : Electronic Devices Lab

## Prelab 1 [Tuesday Batch]



Prajwal Nayak (22B4246)

August 5, 2024

### 1 Code

```
1 5 in one
2 .include white_5mm.txt
3 .include red_5mm.txt
4 .include blue_5mm.txt
5 .include green_5mm.txt
6 .include PN_1N4007.txt
7 r1 2 3 100
8 v1 3 0 dc 0
9 r2 6 66 100
10 v2 66 0 dc 0
11 r3 7 77 100
12 v3 77 0 dc 0
13 r4 8 88 100
14 v4 88 0 dc 0
15 r5 9 99 100
16 v5 99 0 dc 0
17 d1 1 2 BLUE
18 d2 1 6 WHITE
19 d3 1 7 GREEN
20 d4 1 8 RED
21 d5 1 9 1N4007
22 vin 1 0 dc 0
23 .dc vin 0.1 5 0.01
24 .control
25 run
26 let vd = v(1) - v(2)
27 plot ln(i(v1)) vs vd ln(i(v2)) vs v(1)-v(6) ln(i(v3)) vs v(1)-v(7)
    ln(i(v4)) vs v(1)-v(8) ln(i(v5)) vs v(1)-v(9)
28 plot i(v1) vs vd i(v2) vs v(1)-v(6) i(v3) vs v(1)-v(7) i(v4) vs v
    (1)-v(8) i(v5) vs v(1)-v(9)
29 .endc
30 .end
```

## 2 Plots

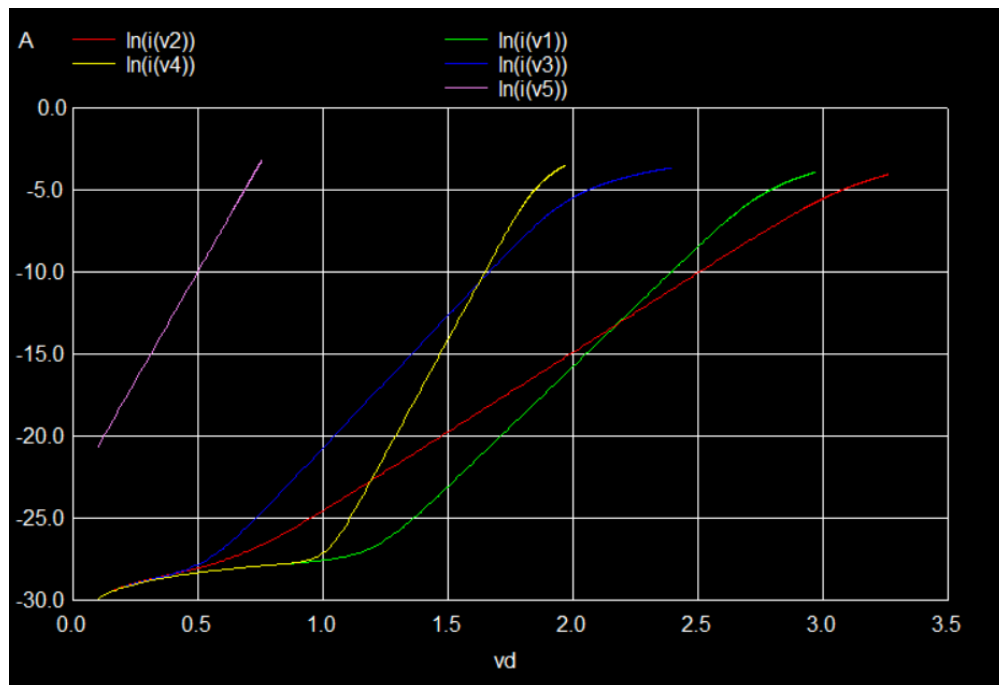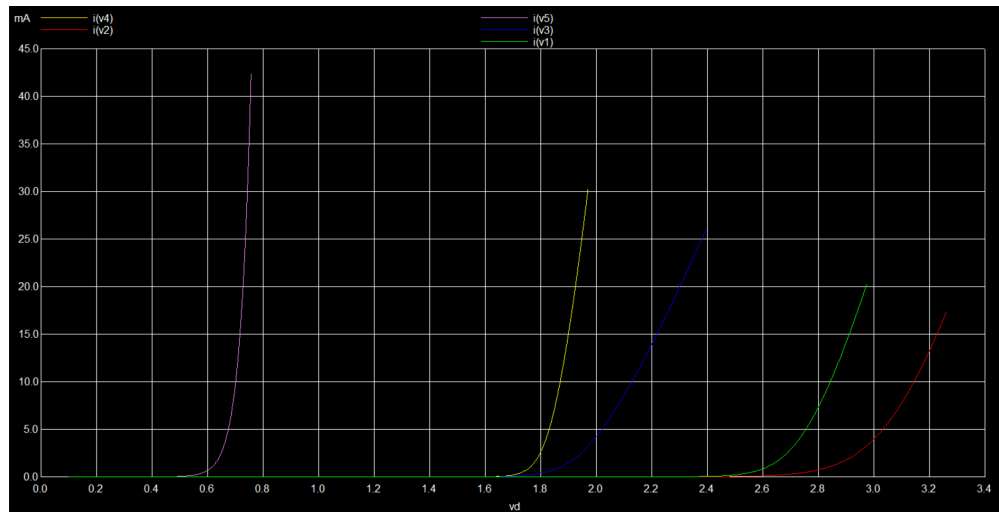

### 3 Cutoff Voltages

Diode	Cut-off Voltage
IN4007	0.5V
RED LED	1.7V
BLUE LED	2.4V
GREEN LED	1.7V
WHITE LED	2.5V